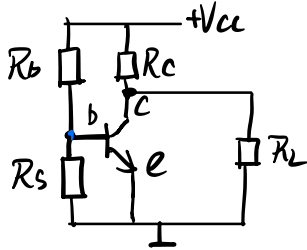


## 作业

5-7 在图 5-24 所示电路中, 晶体管的  $\beta = 80$ ,  $r_{bb'} = 200\Omega$ ,  $U_{BE} = 0.7V$ , (1) 计算静态工作点的数值。(2) 计算  $A_{us}$ ,  $R_i$ ,  $R_o$ 。

(1)

静态通路:



$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} - \frac{U_{BEQ}}{R_s}$$

$$= \frac{12 - 0.7}{125} - \frac{0.7}{10} = 20.4 \mu A$$


$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1.632 \text{ mA}$$

$$I_{EQ} = (1 + \beta) I_{BQ} = 1.6524 \text{ mA}$$

$$V_{CC} = U_{CEQ} + \left( \frac{U_{CEQ}}{R_L} + I_{CQ} \right) R_C$$

$$\Rightarrow U_{CEQ} \approx 4.01 \text{ V}$$

(2) 动态通路微变等效

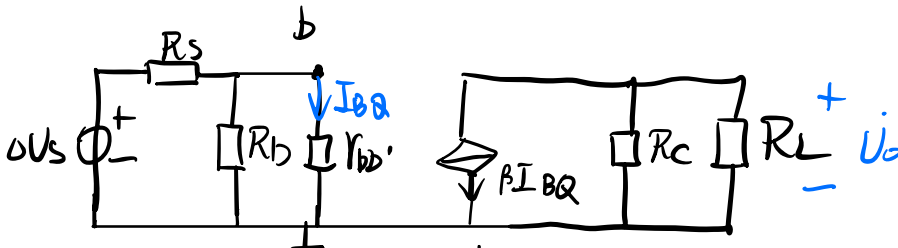

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 200 + 81 \times \frac{26}{1.6524} = 1474.5 \Omega \approx 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$U_o = -\beta I_{BQ} \times \frac{R_C \times R_L}{R_C + R_L}$$

$$U_i = I_{BQ} r_{be}$$

$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} U_s \Rightarrow U_s = \frac{R_s + R_i}{R_i} U_i$$

$$R_i = \frac{R_b \times r_{be}}{R_b + r_{be}} \approx 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 3.3 \text{ k}\Omega$$

$$A_{us} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{-\beta \frac{R_C \times R_L}{R_C + R_L}}{\frac{R_s + R_i}{R_i} r_{be}} \approx -13.9$$

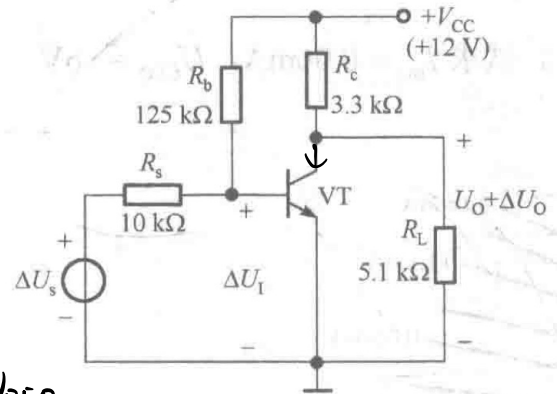


图 5-24 【习题 5-7】晶体管电路

5-8 共集电极放大电路如图 5-26 所示。晶体管 VT 的  $\beta = 50$ ,  $r_{bb'} = 300\Omega$ ,  $U_{BE} = 0.7V$ 。  
 (1) 若使  $U_{CEQ} = 5V$ ,  $R_{b1}$  应选多大阻值? (2)  $R_{b1}$  取 (1) 中确定的阻值, 画出微变等效电路, 并计算  $A_u$ ,  $R_i$ ,  $R_o$ 。


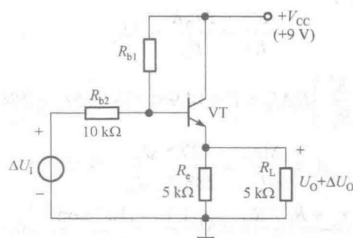


图 5-26 【习题 5-8】共集电极放大电路

(1) 静态通路

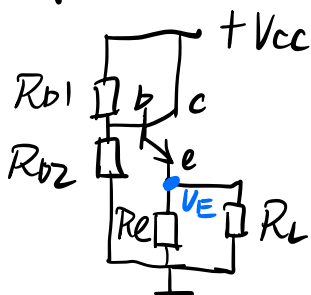

$$V_{CC} = U_{CEQ} + U_E$$

$$U_E = 9 - 5 = 4V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_E}{R_E} + \frac{U_E}{R_L} = \frac{8}{5k} = 1.6mA$$


$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} \approx 31.3\mu A$$

$$I_{b2} = \frac{U_{BEQ} + U_E}{R_{b2}} = \frac{4.7}{10k} = 0.47mA$$

$$R_{b1} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ} - U_E}{I_{b2} + I_{BQ}}$$

$$= \frac{4.3}{(470 + 31.3) \times 10^{-6}} \approx 8.6k\Omega$$

(2) 微变等效

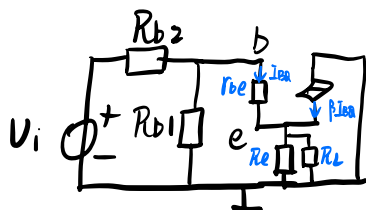

$$U_o = (1 + \beta) I_B (R_E \parallel R_L)$$

$$U_i' = I_{BQ} r_{be} + (1 + \beta) I_{BQ} (R_E \parallel R_L)$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 300 + 51 \times \frac{26}{1.6} \approx 1.1k\Omega$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} \approx 0.44$$

$$R_L' = \frac{R_E \times R_L}{R_E + R_L} = 2.5k\Omega$$

$$U_i = U_i' + (-\frac{U_i'}{R_{b1}} + I_{BQ}) R_{b2}$$

$$R_i = R_{b2} + R_{b1} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_L'] = 10k + \frac{8.6k \times (1.1k + 51 \times 2.5k)}{8.6k + 1.1k + 51 \times 2.5k} = 18.06k\Omega$$

$$R_o = R_E \parallel \frac{1}{1 + \beta} [r_{be} + (R_{b1} \parallel R_{b2})] \approx 0.11k\Omega$$

9.5  $U_- = U_+ = 0$

$$\frac{2}{6} - \frac{6}{3} + \frac{6}{4} = \frac{0 - U_{01}}{24} \Rightarrow U_{01} = 4V$$

$$\frac{-3}{4} = \frac{U_{02}}{8} \Rightarrow U_{02} = -6V$$

$$\frac{U_{01} - U_{02}}{12} = \frac{U_{02} - U_{03}}{6} \Rightarrow U_{03} = -11V$$

9.6

(1)  $\frac{0 - U_{I1}}{R_1} = \frac{U_{I1} - U_{01}}{R_{f1}} \Rightarrow U_{01} = (1 + \frac{R_{f1}}{R_1}) U_{I1}$

$$\frac{U_{01} - U_{I2}}{R_2} = \frac{U_{I2} - U_0}{R_{f2}} \Rightarrow U_0 = (1 + \frac{R_{f2}}{R_2}) U_{I2} - \frac{R_{f2}}{R_2} (1 + \frac{R_{f1}}{R_1}) U_{I1}$$

(2) 设  $A_1$  输出为  $U_{01}$ ,  $A_2$  输出  $U_{02}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{U_{01} - U_{I1}}{R} = \frac{U_{I1} - U_{I2}}{R_p} \\ \frac{U_{I2} - U_{02}}{R} = \frac{U_{I1} - U_{I2}}{R_p} \end{array} \right. \Rightarrow U_{01} - U_{02} = (1 + \frac{2R}{R_p}) (U_{I1} - U_{I2})$$

$A_3$  为减法电路  $\Rightarrow U_0 = -\frac{R_f}{R_1} (U_{01} - U_{02}) = -\frac{R_f}{R_1} (1 + \frac{2R}{R_p}) (U_{I1} - U_{I2})$

$a, b$  都是差分电路,  $a$  的比例系数可不同,  $b$  的总比例系数可调